

Iniciou a prática criando uma entidade nomeado FlipFlopD no software QUARTUS II 13.0, especificando qual chip está sendo utilizado, no caso o EP2C35F672C6.

A partir disso, criou o primeiro arquivo em VHDL de mesmo nome que a entidade no qual foi colado uma parte do código disponibilizado:

```
LIBRARY IEEE;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity FlipFlopD is  
    port( clock: in std_logic;  
              D: in std_logic;  
              Q: out std_logic  
    );  
end FlipFlopD;  
  
architecture RTL of FlipFlopD is  
begin  
    process(clock)  
    begin  
        if (clock='1' and clock'event) then  
            Q <= D;  
        end if;  
    end process;  
end RTL;
```

Utilizou-se a estrutura logica WHEN-ELSE em architecture para alterar a descrição de comportamental para fluxo de dados, como visto abaixo:

```
architecture RTL of FlipFlopD is begin  
    Q <= '0' when(reset='0') else  
    D when(clock='1' and clock'event);  
end RTL;
```

Simulado e atestado ausência de erros, verificou-se a esquematização do código em circuito pela opção RTL viewer e Technology Map Viewer. Segue abaixo as imagens:

 


Figura 1: Circuito FlipFlopDr

 


Figura 2: Diagrama do circuito FlipFlopD

Seguiu-se para a compilação do testbench criado, este chamado de tb\_FlipFlopD, e que irá definir os testes do projeto. Ele está descrito abaixo:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity tb_FlipFlopD is
end tb_FlipFlopD;

architecture teste of tb_FlipFlopD is

component FlipFlopD is
    port(
        clock: in std_logic;
        D: in std_logic;
        reset: in std_logic;
        Q: out std_logic
    );
end component;

signal fio_Cl, fio_D, fio_Re, fio_Q: std_logic;

begin

    -- Note que o componente é instanciado com apenas 4 bits nas entradas para facilitar
    a simulação:
    instancia_FlipFlopD: FlipFlopD port map(clock=>fio_Cl, D=>fio_D, reset=>fio_Re,
    Q=>fio_Q);

    -- Dados de entrada de 4 bits são expressos em "hexadecimal" usando "x":
    fio_Cl<='0', '1' after 50ns, '0' after 100ns, '1' after 150ns, '0' after 200ns, '1' after
    250ns, '0' after 300ns;
    fio_D<='0', '1' after 25ns, '0' after 75ns, '1' after 175ns;
    fio_Re<='0', '1' after 2ns, '0' after 200ns;
    end teste;
```

Com ele, podemos simular o funcionamento do circuito através do software MULTISIM. Basta apenas indica o arquivo como testbench em simulation e começar a simulação em RTL. Irá abrir um gráfico de sinais com valores determinados pelo testbench e irá auxiliar na verificação da lógica.

 


Figura 3: Simulação FlipFlopD no Multisim

Em seguida, foi feito o circuito fulladder de 4 bits, esse criado a partir de um fulladder com descrição de fluxo de dados disponibilizado no sistema, que segue abaixo:

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity fulladder is  
  port ( Cin : in std_logic;  
    x : in std_logic;  
    y : in std_logic;  
    s : out std_logic;  
    Cout : out std_logic  
  );  
end fulladder;  
architecture RTL OF fulladder is  
begin  
  s <= x XOR y XOR Cin;  
  Cout <= (x AND y) OR (Cin AND x) OR (Cin AND y);  
end RTL ;
```

O novo código, agora em 4 bits e com descrição comportamental, segue abaixo:

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity fulladder is  
  generic  
  (  
    DATA_WIDTH : natural :=4  
  );  
  port (  
    Cin : in std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0);  
    x : in std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0);  
    y : in std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0);  
    s : out std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0);  
    Cout : out std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0)  
  );  
end fulladder;  
architecture RTL OF fulladder is  
begin  
  process(x, y, cin)  
  begin  
    s <= x XOR y XOR Cin;  
    Cout <= (x AND y) OR (Cin AND x) OR (Cin AND y);  
  end process;  
end RTL ;
```

Simulado e atestado ausência de erros, verificou-se a esquematização do código em circuito pela opção RTL viewer e Technology Map Viewer. Segue abaixo as imagens:

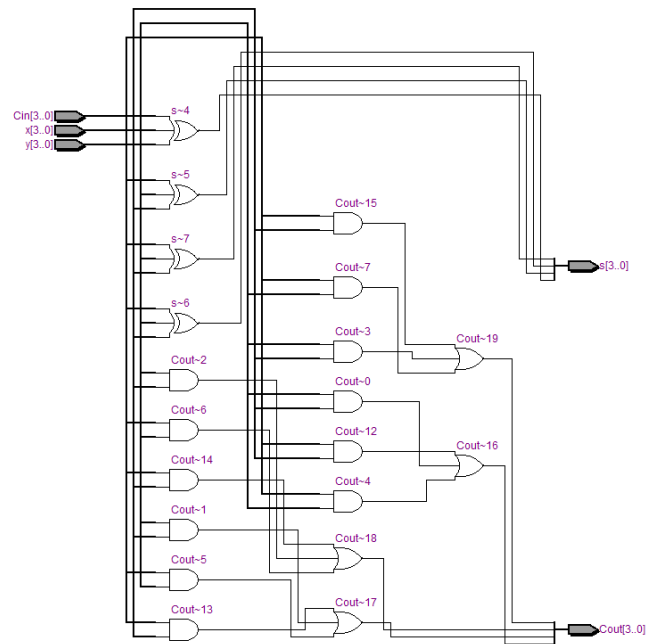


Figura 4: Circuito FullAdder 4bits

 


Figura 5: Diagrama circuito FullAdder 4bits

Seguiu-se para a compilação do testbench criado, este chamado de tb\_fulladder, e que irá definir os testes do projeto. Ele está descrito abaixo:

```
library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity tb_fulladder is
end tb_fulladder;

architecture teste of tb_fulladder is
  component fulladder is
    generic
      (DATA_WIDTH : natural :=4
    );
    port (
      Cin : in std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0);
      x  : in std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0);
      y  : in std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0);
      s  : out std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0);
      Cout: out std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0)
    );
  end component;

  signal fio_Cin: std_logic_vector (3 downto 0);
  signal fio_x: std_logic_vector (3 downto 0);
  signal fio_y: std_logic_vector (3 downto 0);
  signal fio_s, fio_Cout: std_logic_vector (3 downto 0);

  begin

    instancia_fulladder: fulladder generic map (DATA_WIDTH => 4) port map(Cin=>fio_Cin,
    x=>fio_x, y=>fio_y, s=>fio_s, Cout=>fio_Cout);

    fio_Cin <= x"0", x"2" after 30ns, x"3" after 70ns, x"7" after 100ns;
    fio_x <= x"0", x"5" after 50ns, x"3" after 90ns, x"7" after 110ns;
    fio_y <= x"0", x"4" after 40ns, x"5" after 100ns, x"7" after 150ns;

  end teste;
```

Com ele, podemos simular o funcionamento do circuito através do software MULTISIM. Basta apenas indica o arquivo como testbench em simulation e começar a simulação em RTL. Irá abrir um gráfico de sinais com valores determinados pelo testbench e irá auxiliar na verificação da lógica.

 


Figura 6: Simulação FullAdder 4bits no Multisim



Foi utilizado o arquivo csv do comparador para facilitar a pinagem desse projeto.

$x[3] \leq PIN\_N25$   
 $x[2] \leq PIN\_N26$   
 $x[1] \leq PIN\_P25$   
 $x[0] \leq PIN\_AE14$

$y[3] \leq PIN\_AC13$   
 $y[2] \leq PIN\_C13$   
 $y[1] \leq PIN\_B13$   
 $y[0] \leq PIN\_A13$

$cin[3] \leq PIN\_P2$   
 $cin[2] \leq PIN\_T7$   
 $cin[1] \leq PIN\_U3$   
 $cin[0] \leq PIN\_U4$

$cout[3] \leq PIN\_AE23$   
 $cout[2] \leq PIN\_AF23$   
 $cout[1] \leq PIN\_AB21$   
 $cout[0] \leq PIN\_AC22$

$s[3] \leq PIN\_AD21$   
 $s[2] \leq PIN\_AC21$   
 $s[1] \leq PIN\_AA14$   
 $s[0] \leq PIN\_Y13$

 


Figura 7: Pin Planner

Simulando novamente para verificação dos pinos, podemos enviar o projeto para o FPGA usando a função PROGRAMMER e o usb blaster.

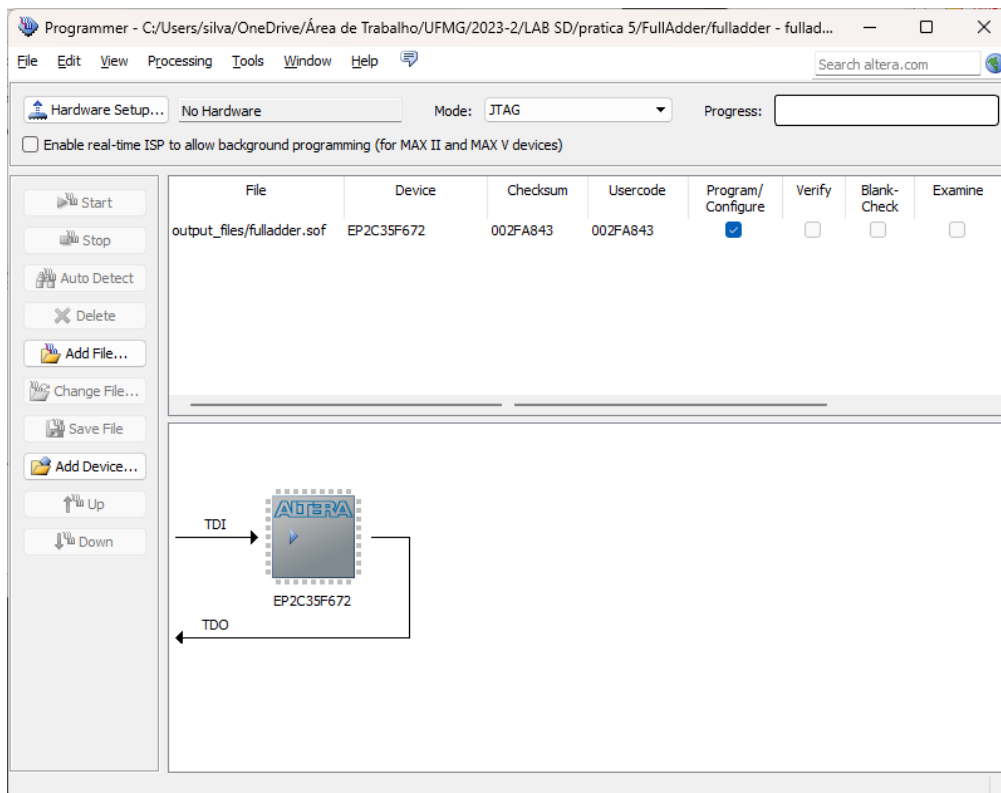


Figura 8: Programmer