

Relatório Prática 03 – 01/09/2023
Arthur Souza/João Paulo – PN1

Iniciou a prática criando uma entidade nomeado Somador no software QUARTUS II 13.0, especificando qual chip está sendo utilizado, no caso o EP2C35F672C6.

A partir disso, criou o primeiro arquivo em VHDL de mesmo nome que a entidade no qual foi colado um código padrão do software, no caso o unsigned adder e realizou-se alterações nele. No caso, o número de bits e o tipo de entradas, seguindo abaixo o arquivo utilizado:

```
-- Quartus II VHDL Template  
-- Unsigned Adder
```

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;
```

```
entity Somador is
```

```
    generic  
    (  
        DATA_WIDTH : natural := 4  
    );
```

```
    port  
    (  
        a      : in std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0);  
        b      : in std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0);  
        result : out std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0)  
    );
```

```
end entity;
```

```
architecture rtl of Somador is  
begin
```

```
    result <= std_logic_vector(unsigned(a) + unsigned(b));
```

```
end rtl;
```

O operador '+' da biblioteca numeric_std apenas aceita operações com os tipos signed, unsigned, natural e inteiro retornando apenas unsigned e signed, fazendo necessário o uso das funções conversoras para realizar a operação no final. Primariamente, converte os pinos de entrada para unsigned e, a seguir, converte o resultado da soma para vetor lógico. Com isso, o funcionamento do código fica idêntico ao código anterior.

Simulado e atestado ausência de erros, verificou-se a esquematização do código em circuito pela opção RTL viewer e Technology Map Viewer. Segue abaixo as imagens:

 


Figura 1: Circuito Somador

 


Figura 2: Diagrama do circuito Somador

Seguiu-se para a criação do testbench, este chamado de tb_Door_opener e que irá definir os testes do projeto. Ele está descrito abaixo:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity tb_somador is
end tb_somador;

architecture teste of tb_somador is

    component Somador is
    port ( a, b : in std_logic_vector(3 downto 0);
          result: out std_logic_vector(3 downto 0));
    end component;

    signal fio_a, fio_b, fio_soma: std_logic_vector(3 downto 0);
    begin
        instancia_somador: somador port map(a=>fio_a,b=>fio_b,result=>fio_soma);
        -- x nas próximas linhas: os vetores de bits estão expressos em base hexadecimal
        fio_a <= x"0", x"A" after 20 ns, x"2" after 40 ns, x"4" after 60 ns;
        fio_b <= x"0", x"4" after 10 ns, x"3" after 30 ns, x"1" after 50 ns;
    end teste;
```

Com ele, podemos simular o funcionamento do circuito através do software MULTISIM. Basta apenas indica o arquivo como testbench em simulation e começar a simulação em RTL. Irá abrir um gráfico de sinais com valores determinados pelo testbench e irá auxiliar na verificação da lógica.

 


Figura 3: Simulação Somador no Multisim

Caso esteja tudo correto, podemos enviá-lo para o FPGA primeiro definindo a pinagem no PIN PLANNER onde, com ajuda de uma tabela, iremos associar as entradas e saídas do programa com os pinos da placa. No caso, os pinos foram configurados do seguinte modo:

a[3] <= PIN_N25
a[2] <= PIN_N26
a[1] <= PIN_P25
a[0] <= PIN_AE14

b[3] <= PIN_AC13
b[2] <= PIN_C13
b[1] <= PIN_B13
b[0] <= PIN_A13

result[3] <= PIN_AE23
result[2] <= PIN_AF23
result[1] <= PIN_AB21
result[0] <= PIN_AC22

 


Figura 4: Pin Planner

Simulando novamente para verificação dos pinos, podemos enviar o projeto para o FPGA usando a função PROGRAMMER e o usb blaster.

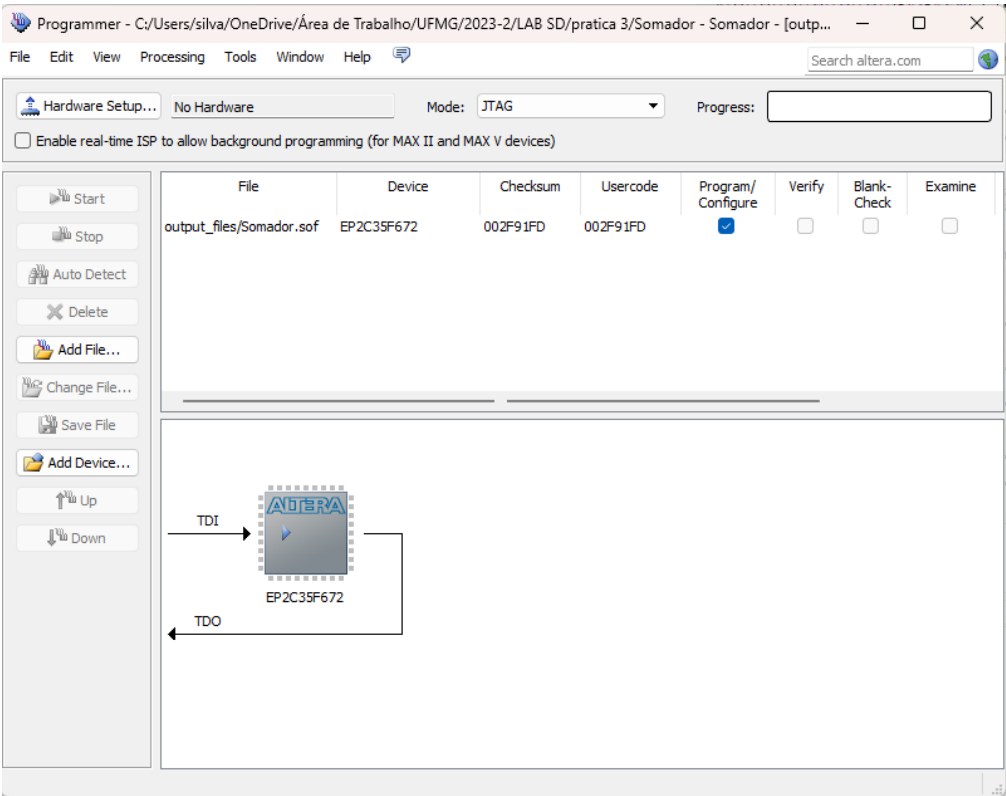


Figura 5: Programmer