

Relatório Prática 08 – 27/10/2023

Arthur Souza/João Paulo – PN1

Iniciou a prática criando uma entidade nomeado Datapath no software QUARTUS II 13.0, especificando qual chip está sendo utilizado, no caso o EP2C35F672C6.

A partir disso, adicionou-se arquivos de práticas anteriores que irão funcionar como componentes desse projeto, sendo eles o comparador(prática 4), o FlipFlopD(prática 5) e o Mean\_4\_clocks(prática 6). Além disso, para comunicação com a placa, foi adicionado um componente para tradução de palavras de 4 bits para display de 7 segmentos. A seguir o código do Datapath com os devidos componentes atualizados

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity Datapath is
port (
  Entrada : in std_logic_vector(3 downto 0);
  Fio_Load_E : in std_logic;
  Fio_Reset_MA : in std_logic;
  Fio_Descendo : in std_logic_vector(0 downto 0);
  Fio_Subindo : in std_logic_vector(0 downto 0);
  Fio_Atualizar : in std_logic;
  Fio_Clock : in std_logic;

  Fio_Maior : out std_logic;
  Fio_Igual : out std_logic;
  Fio_Menor : out std_logic;
  Subindo : out std_logic_vector(0 downto 0);
  Descendo : out std_logic_vector(0 downto 0);
  Media_DSP_7Seg : out std_logic_vector(6 downto 0)
);
end Datapath;
architecture Arch of Datapath is
  component Reg_MA is
    generic (
      W : integer := 32
    );
    port (
      CLK : in std_logic;
      RESET : in std_logic;
      INPUT : in std_logic_vector(W - 1 downto 0);
      OUTPUT : out std_logic_vector(W - 1 downto 0)
    );
  end component;
  component Comparador is
    generic
    (DATA_WIDTH : natural := 16
    );
    port
    (
```

```

    a : in std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0);
    b : in std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0);
    maior : out std_logic;
    menor : out std_logic;
    igual : out std_logic
);
end component;
component Bcd_7seg is
port (
    entrada: in std_logic_vector (3 downto 0);
    saida: out std_logic_vector (6 downto 0)
);
end component;
component RegW is
generic(
    W: integer:=32
);
port(
    Load: in std_logic;
    clock: in std_logic;
    E: in std_logic_vector(W-1 downto 0);
    Q: out std_logic_vector(W-1 downto 0)
);
end component;
signal Sai_a, Sai_b : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    RegistradorE: RegW generic map (4) port map(Fio_Load_E, Fio_Clock, Entrada,
Sai_a);
    RegistradorMedia: Reg_MA generic map(4) port map(Fio_Clock, Fio_Reset_MA,
Sai_a, Sai_b);
    Comp: Comparador generic map(4) port map(Sai_a, Sai_b, Fio_Maior, Fio_Menor,
Fio_Igual);
    Led7segmentos: BCD_7seg port map(Sai_b, Media_DSP_7Seg);
    RegistradorS: RegW generic map (1) port map(Fio_Atualizar, Fio_Clock,
Fio_Subindo, Subindo);
    RegistradorD: RegW generic map (1) port map(Fio_Atualizar, Fio_Clock,
Fio_Descendo, Descendo);
end Arch;

```

Simulado e atestado ausência de erros, verificou-se a esquematização do código em circuito pela opção RTL viewer e Technology Map Viewer. Segue abaixo as imagens:

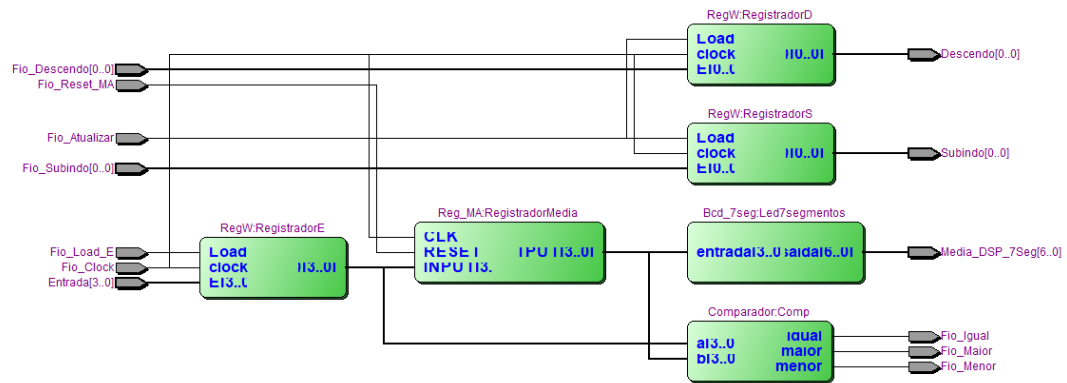


Figura 1: Circuito Datapath

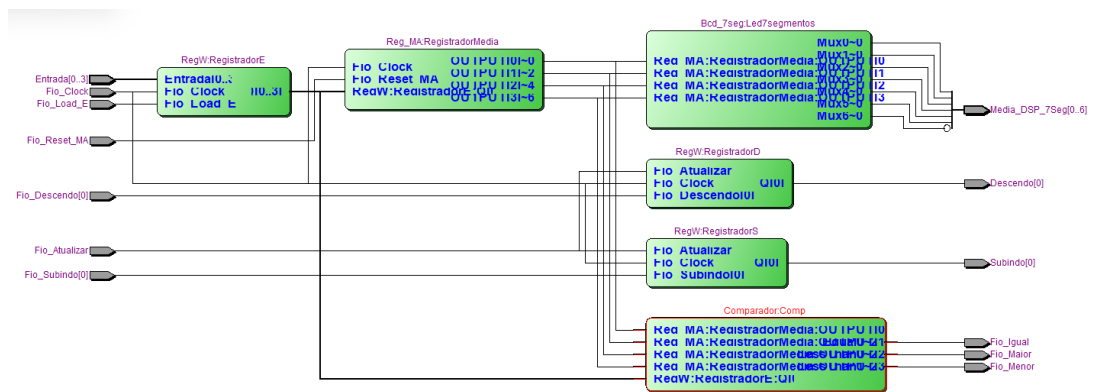


Figura 2: Diagrama Datapath

Seguiu-se para a compilação do testbench criado, este chamado de tb\_datapath e que irá definir os testes do projeto. Ele está descrito abaixo:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity tb_Datapath is
end tb_Datapath;
architecture teste of tb_Datapath is
component Datapath is
port(
    Entrada : in std_logic_vector(3 downto 0);
    Fio_Load_E : in std_logic;
    Fio_Reset_MA : in std_logic;
    Fio_Descendo : in std_logic_vector(0 downto 0);
    Fio_Subindo : in std_logic_vector(0 downto 0);
    Fio_Atualizar : in std_logic;
    Fio_Clock : in std_logic;

    Fio_Maior : out std_logic;
    Fio_Igual : out std_logic;
    Fio_Menor : out std_logic;
    Subindo : out std_logic_vector(0 downto 0);
    Descendo : out std_logic_vector(0 downto 0);
    Media_DSP_7Seg : out std_logic_vector(6 downto 0)
);
end component;
signal fio_Cl: std_logic := '0';
signal fio_Re: std_logic;
signal fio_e: std_logic_vector(3 downto 0);
signal fio_l, fio_a, fio_ma, fio_ig, fio_me: std_logic;
signal fio_di, fio_si, fio_so, fio_do: std_logic_vector(0 downto 0);
signal fio_7seg: std_logic_vector(6 downto 0);
begin
    instancia_Datapath: Datapath port map(fio_e, Fio_l, fio_Re, fio_di, fio_si, fio_a,
fio_cl, fio_ma, fio_ig, fio_me, fio_so, fio_do, fio_7seg);
    -- Dados de entrada de 4 bits são expressos em "hexadecimal" usando "x":
    fio_Cl <= not fio_Cl after 5ns;
    fio_Re <= '1', '0' after 20ns;
    fio_l <= '0', '1' after 15ns;
    fio_a <= '0', '1' after 15ns;
    fio_e <= x"3", x"4" after 35ns, x"2" after 75ns;
    fio_si(0) <= fio_ma;
    fio_di(0) <= fio_me;

end teste;
```

Com ele, podemos simular o funcionamento do circuito através do software MULTISIM. Basta apenas indica o arquivo como testbench em simulation e começar a simulação em RTL. Irá abrir um gráfico de sinais com valores determinados pelo testbench e irá auxiliar na verificação da lógica.

 


Figura 3: Simulação Datapath

Depois, com metade do projeto realizado, criou-se uma nova entidade chamada Controladora onde será feito uma maquina de estados responsável por todo o controle da sinalizadora.

Segue abaixo o código criado:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Controladora is
port (
    CLOCK : in std_logic; -- clock input
    RESET : in std_logic; -- reset input
    MAIOR : in std_logic; -- control input
    IGUAL : in std_logic; -- data inputs
    MENOR : in std_logic;

    LOAD_E : out std_logic; -- data output
    RESET_MA : out std_logic;
    SUBINDO : out std_logic_vector(0 downto 0);
    DESCENDO : out std_logic_vector(0 downto 0);
    ATUALIZE : out std_logic
);
end Controladora;
architecture arch of Controladora is
    type estado is (s0, s1, s2, s3, s4);
    signal est_atual, est_futuro : estado;
begin
    process(CLOCK, RESET) is
    begin
        if(RESET= '1') then
            est_atual<=s0;
        elsif(rising_edge(CLOCK)) then
            est_atual<=est_futuro;
        end if;
    end process;
    process(est_atual, MAIOR, IGUAL, MENOR) is
    begin
        case est_atual is
        when s0 =>
            LOAD_E<='1';
            RESET_MA<='1';
            SUBINDO(0)<='1';
            DESCENDO(0)<='1';
            ATUALIZE<='1';
            est_futuro<=s1;

        when s1 =>
            LOAD_E<='0';
            RESET_MA<='0';
            ATUALIZE<='0';
            SUBINDO(0)<='0';
            DESCENDO(0)<='0';
```

```

if(MENOR='1') then
    est_futuro<=s3;
elsif(IGUAL='1') then
    est_futuro<=s4;
elsif(MAIOR='1') then
    est_futuro<=s2;
else
    est_futuro<=s1;
end if;

when s2 =>
    LOAD_E<='1';
    SUBINDO(0)<='1';
    DESCENDO(0)<='0';
    ATUALIZE<='1';
    RESET_MA<='0';
    est_futuro<=s1;

when s3 =>
    LOAD_E<='1';
    SUBINDO(0)<='0';
    DESCENDO(0)<='1';
    ATUALIZE<='1';
    RESET_MA<='0';
    est_futuro<=s1;

    when s4 =>
        LOAD_E<='1';
        SUBINDO(0)<='0';
        DESCENDO(0)<='0';
        ATUALIZE<='1';
        RESET_MA<='0';
        est_futuro<=s1;
    end case;
end process;
end arch;

```

Simulado e atestado ausência de erros, verificou-se a esquematização do código em circuito pela opção RTL viewer e State Machine Viewer. Segue abaixo as imagens:

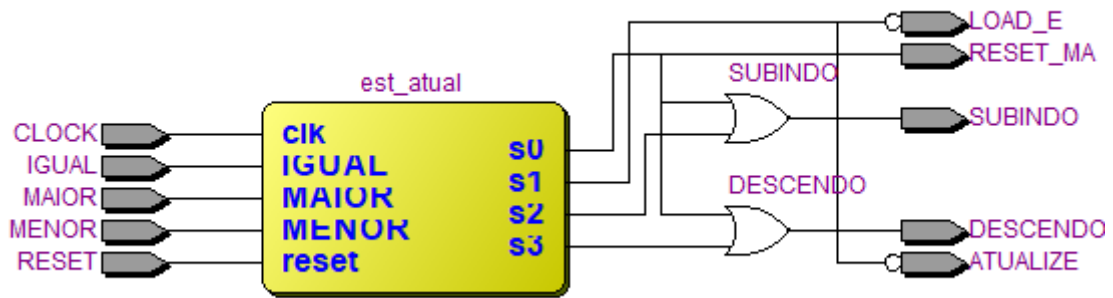


Figura 4: Circuito Controladora

 


Figura 5 Máquina de Estados Controladora



Seguiu-se para a compilação do testbench criado, este chamado de tb\_Controladora e que irá definir os testes do projeto. Ele está descrito abaixo:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity tb_Controladora is
end tb_Controladora;
architecture teste of tb_Controladora is
component Controladora is
port (
  CLOCK : in std_logic; -- clock input
  RESET : in std_logic; -- reset input
  MAIOR : in std_logic; -- control input
  IGUAL : in std_logic; -- data inputs
  MENOR : in std_logic;

  LOAD_E : out std_logic; -- data output
  RESET_MA : out std_logic;
  SUBINDO : out std_logic;
  DESCENDO : out std_logic;
  ATUALIZE : out std_logic
);
end component;
signal fio_clk : std_logic := '0';
signal fio_res : std_logic ;
signal fio_maior, fio_igual, fio_menor : std_logic ;
signal fio_Le, fio_ResetMa, fio_Subindo, fio_Descendo, fio_Atualize : std_logic;

begin
  -- Note que o componente é instanciado com apenas 4 bits nas entradas para
  facilitar a simulação:
  instancia_Controladora: Controladora port map(fio_clk, fio_res, fio_maior,
  fio_igual, fio_menor, fio_Le, fio_ResetMa, fio_Subindo, fio_Descendo, fio_Atualize);
  -- Dados de entrada de 4 bits são expressos em "hexadecimal" usando 'x':
  fio_clk <= not fio_clk after 5ns;
  fio_res <= '1', '0' after 10ns;
  fio_maior <= '1', '0' after 30ns;
  fio_igual <= '0', '1' after 50ns, '0' after 80ns;
  fio_menor <= '0', '1' after 110ns, '0' after 140ns;
end teste;
```

Com ele, podemos simular o funcionamento do circuito através do software MULTISIM. Basta apenas indica o arquivo como testbench em simulation e começar a simulação em RTL. Irá abrir um gráfico de sinais com valores determinados pelo testbench e irá auxiliar na verificação da lógica.

 


Figura 4: Simulação Controladora

Com o datapath e a controladora completos e sem erros, juntou-se os dois para a criação da FSM de alto nível sinalizador. Além disso, foi adicionado também o divisor de CLOCK de 50MHz para 1Hz para melhorar a visualização na placa, sendo que o código segue abaixo:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity Sinalizador is
  port (
    E : in std_logic_vector(3 downto 0);
    RESET : in std_logic;
    CLOCK : in std_logic;

    Subindo : out std_logic_vector(0 downto 0);
    Descendo : out std_logic_vector(0 downto 0);
    Media_DSP_7Seg : out std_logic_vector(6 downto 0)
  );
end Sinalizador;
architecture Arch of Sinalizador is
  component Controladora is
    port (
      CLOCK : in std_logic; -- clock input
      RESET : in std_logic; -- reset input
      MAIOR : in std_logic; -- control input
      IGUAL : in std_logic; -- data inputs
      MENOR : in std_logic;

      LOAD_E : out std_logic; -- data output
      RESET_MA : out std_logic;
      SUBINDO : out std_logic_vector(0 downto 0);
      DESCENDO : out std_logic_vector(0 downto 0);
      ATUALIZE : out std_logic
    );
    end component;
    component Datapath is
      port (
        Entrada : in std_logic_vector(3 downto 0);
        Fio_Load_E : in std_logic;
        Fio_Reset_MA : in std_logic;
        Fio_Descendo : in std_logic_vector(0 downto 0);
        Fio_Subindo : in std_logic_vector(0 downto 0);
        Fio_Atualizar : in std_logic;
        Fio_Clock : in std_logic;

        Fio_Maior : out std_logic;
        Fio_Igual : out std_logic;
        Fio_Menor : out std_logic;
        Subindo : out std_logic_vector(0 downto 0);
        Descendo : out std_logic_vector(0 downto 0);
      );
    end component;
  begin
    Controladora1 : Controladora
      port map
      (CLOCK => CLOCK,
        RESET => RESET,
        MAIOR => E,
        IGUAL => Entrada,
        MENOR => Fio_Menor,
        LOAD_E => Fio_Load_E,
        RESET_MA => Fio_Reset_MA,
        SUBINDO => Fio_Subindo,
        DESCENDO => Fio_Descendo,
        ATUALIZE => Fio_Atualizar);
    Datapath1 : Datapath
      port map
      (Entrada => Entrada,
        Fio_Load_E => Fio_Load_E,
        Fio_Reset_MA => Fio_Reset_MA,
        Fio_Descendo => Fio_Descendo,
        Fio_Subindo => Fio_Subindo,
        Fio_Atualizar => Fio_Atualizar,
        Fio_Clock => Fio_Clock,
        Fio_Maior => Subindo,
        Fio_Igual => Descendo,
        Fio_Menor => Media_DSP_7Seg);
  end Arch;
```

```

Media_DSP_7Seg : out std_logic_vector(6 downto 0)
);
end component;
component DivisorClock is
    port
    (
        CLOCK_50MHz : in std_logic;
        reset        : in std_logic;
        CLOCK_1Hz   : out std_logic
    );
end component;
signal lo_clk : std_logic;
signal Sai_Ma, Sai_Ig, Sai_Me, Ent_Lo, Ent_At, Ent_res_MA : std_logic;
signal Ent_sub, Ent_des : std_logic_vector(0 downto 0);
begin
    clk: DivisorClock port map(CLOCK, RESET, lo_clk);
    Controle: Controladora port map(lo_clk, RESET, Sai_Ma, Sai_Ig, Sai_Me,
    Ent_lo, Ent_res_MA, Ent_sub, Ent_des, Ent_at);
    ViaDados: Datapath port map(E, Ent_Lo, Ent_res_MA, Ent_des, Ent_sub, Ent_at,
    lo_clk, Sai_Ma, Sai_Ig, Sai_Me, subindo, descendo, Media_DSP_7Seg);
end Arch;

```

Simulado e atestado ausência de erros, verificou-se a esquematização do código em circuito pela opção RTL viewer e State Machine Viewer. Segue abaixo as imagens:

 


Figura 5: Circuito Sinalizador

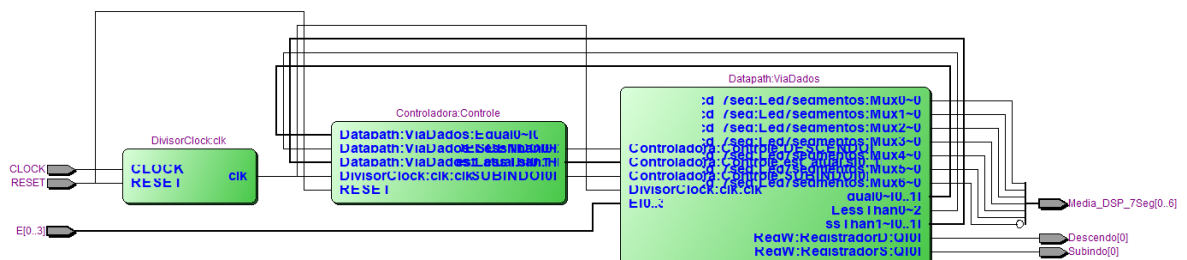


Figura 6: Diagrama Sinalizador

Seguiu-se para a compilação do testbench criado, este chamado de tb\_Sinalizador e que irá definir os testes do projeto. Ele está descrito abaixo:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity tb_Sinalizador is
end tb_Sinalizador;
architecture teste of tb_Sinalizador is
  component Sinalizador is
  port (
    E : in std_logic_vector(3 downto 0);
    RESET : in std_logic;
    CLOCK : in std_logic;

    Subindo : out std_logic_vector(0 downto 0);
    Descendo : out std_logic_vector(0 downto 0);
    Media_DSP_7Seg : out std_logic_vector(6 downto 0)
  );
  end component;
  signal fio_clk : std_logic := '0';
  signal fio_res : std_logic;
  signal fio_e : std_logic_vector(3 downto 0);

  signal fio_s, fio_d : std_logic_vector(0 downto 0);
  signal fio_7seg : std_logic_vector(6 downto 0);

  begin
    -- Note que o componente é instanciado com apenas 4 bits nas entradas para facilitar a
    simulação:
    instancia_Sinalizador: Sinalizador port map(fio_e, fio_res, fio_clk, fio_s, fio_d,
    fio_7seg);
    -- Dados de entrada de 4 bits são expressos em "hexadecimal" usando "x":
    fio_clk <= not fio_clk after 5ns;
    fio_res <= '1', '0' after 10ns;
    fio_e <= x"0", x"8" after 50ns, x"2" after 80ns, x"1" after 100ns;

    end teste;
```

Com ele, podemos simular o funcionamento do circuito através do software MULTISIM. Basta apenas indica o arquivo como testbench em simulation e começar a simulação em RTL. Irá abrir um gráfico de sinais com valores determinados pelo testbench e irá auxiliar na verificação da lógica.

 


Figura 7: Simulação Sinalizador

Foi feita a pinagem do projeto:

```
CLOCK <=PIN_N2  
Descendo[0] <=PIN_AE23  
E[3] <=PIN_AE14  
E[2] <=PIN_P25  
E[1] <=PIN_N26  
E[0] <=PIN_N25  
Media_DSP_7Seg[6] <=PIN_AF10  
Media_DSP_7Seg[5] <=PIN_AB12  
Media_DSP_7Seg[4] <=PIN_AC12  
Media_DSP_7Seg[3] <=PIN_AD11  
Media_DSP_7Seg[2] <=PIN_AE11  
Media_DSP_7Seg[1] <=PIN_V14  
Media_DSP_7Seg[0] <=PIN_V13  
RESET<=PIN_AD13  
Subindo[0] <=PIN_AB21
```

 


Figura 8: Pin Planner

Simulando novamente para verificação dos pinos, podemos enviar o projeto para o FPGA usando a função PROGRAMMER e o usb blaster.

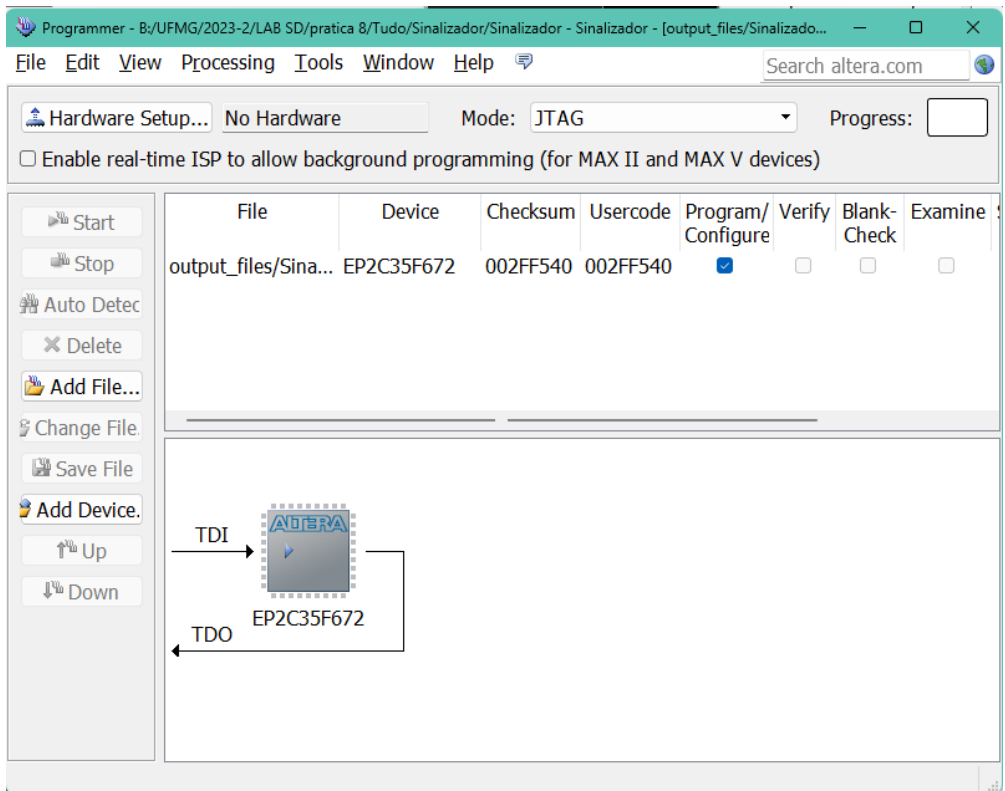


Figura 9: Programmer